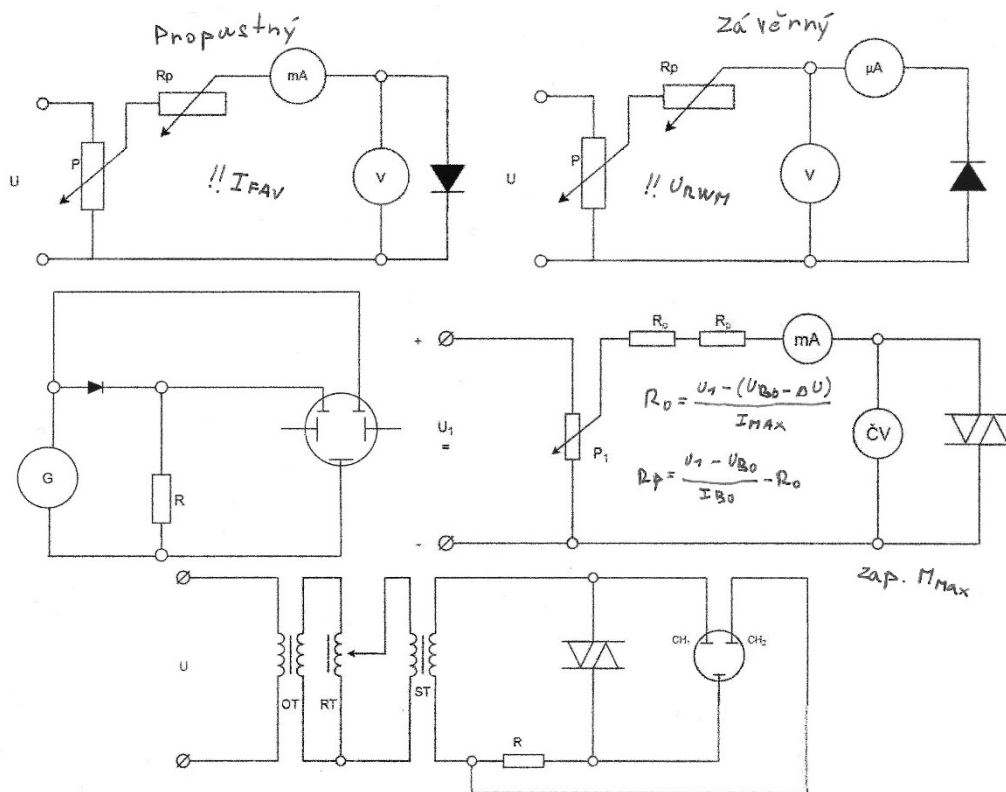


MĚŘENÍ





ÚLOHA Č.1 - MĚŘENÍ NA DIODÁCH




ÚLOHA Č.2 – BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Měření charakteristik tranzistoru

$$I_c = f(U_{CE}) \text{ při } I_B = k$$

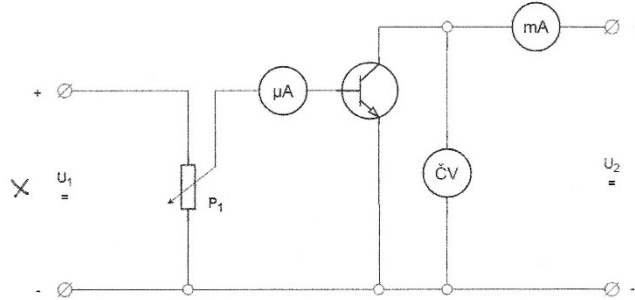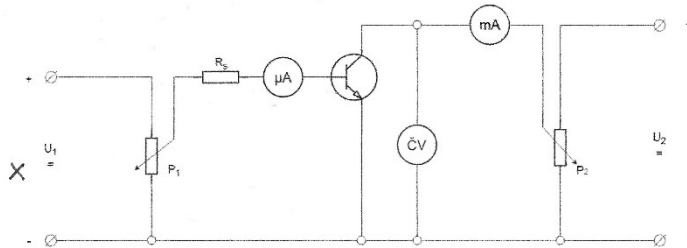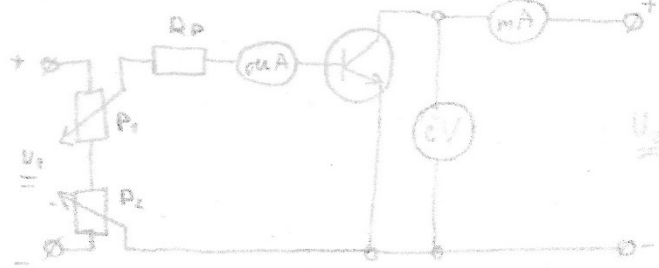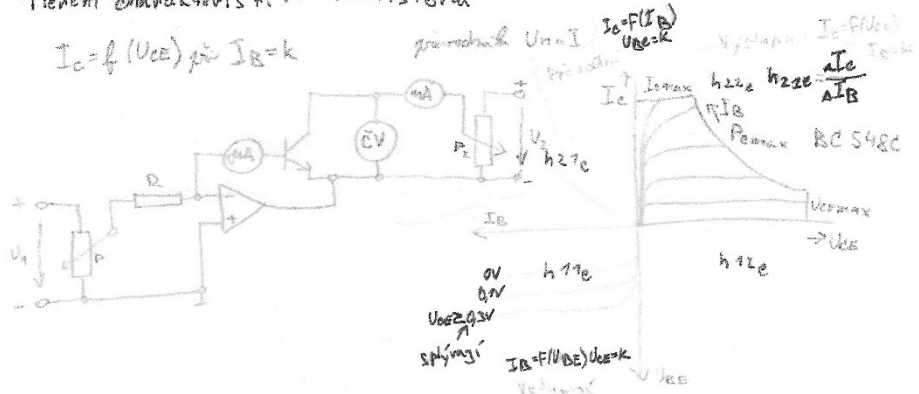


ÚLOHA Č.3 – FOTOSOUČÁSTKY

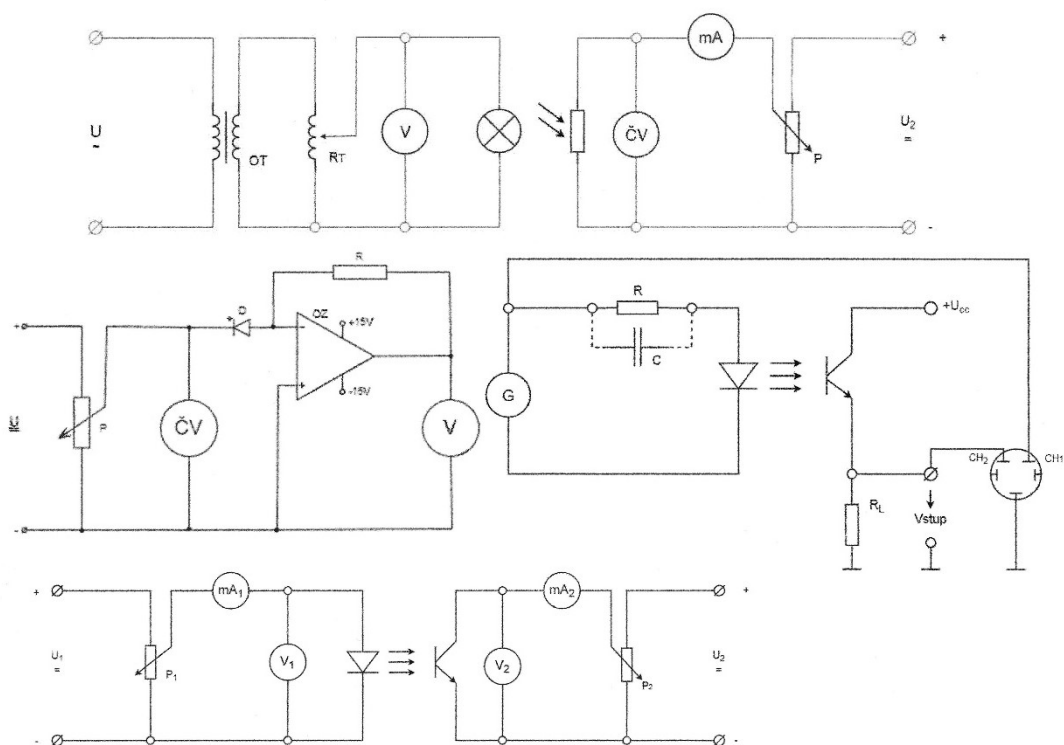

Měření na Fotoprvcích

Fotodioda

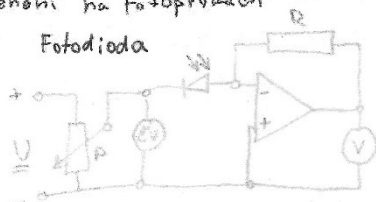

$$R = \frac{U}{I} = \frac{12}{2 \cdot 10^{-6}} = 6 \text{ M}\Omega$$

(měří inv. vstupem a výstupem)



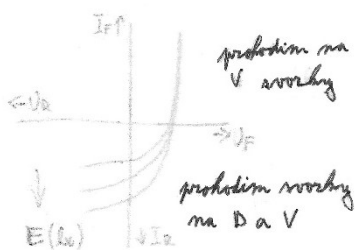


Foto odpor

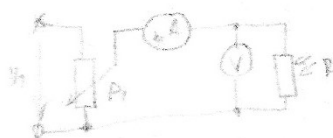


ÚLOHA Č.4 – OPERÁKY

a)

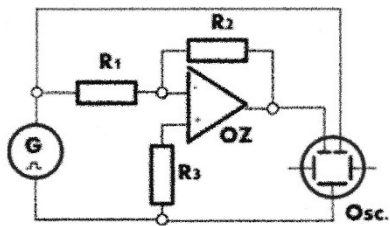

b)

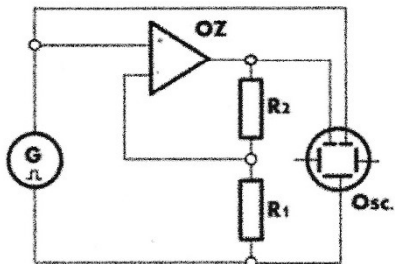


$$a) R_7 = \frac{R_3}{A_u}$$

$$R_3 = \frac{R_2 \times R_7}{R_2 + R_7}$$


$$A_u = \frac{U_2}{U_7}$$

$$b) R_7 = \frac{R_2}{A_u - 1}$$

$$A_u = \frac{U_2}{U_7}$$

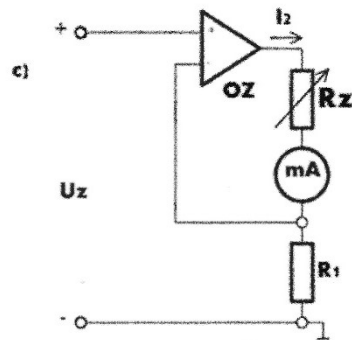

d)

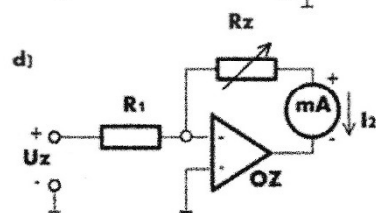

$$c) R_7 = \frac{U_{VS1}}{I_2}$$

$$d) R_7 = -\frac{U_{VS1}}{I_2}$$


$$R_{2MAX} = \frac{U_{2MAX}}{I_2} - R_7$$

$$R_{2MAX} = \frac{U_{2MAX}}{I_2}$$


↓ dolní hranice ↑ horní hranice

-11-


ÚLOHA Č.5 – STABILIZÁTOR + EL. ZÁTĚŽ

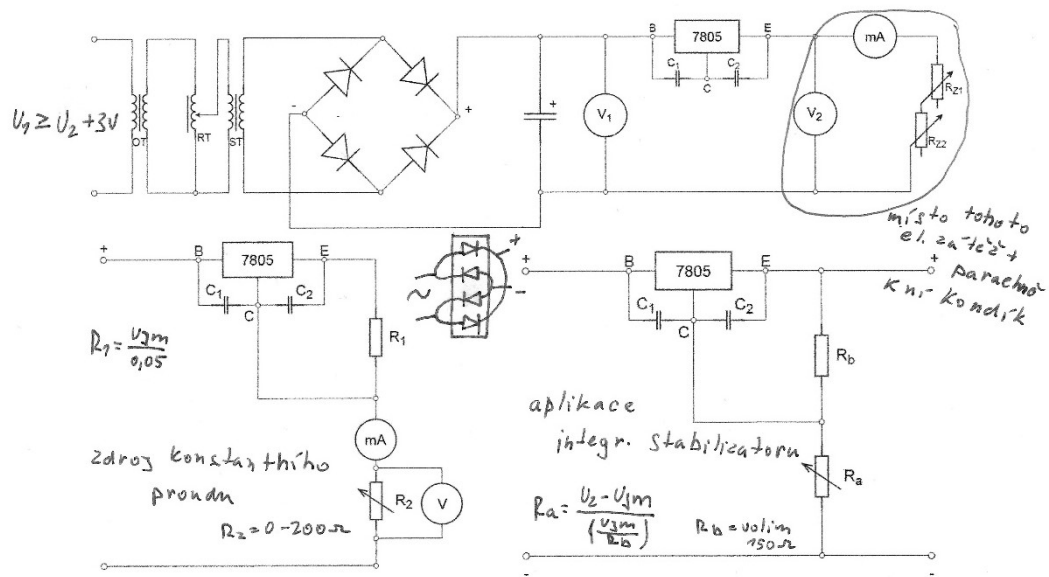
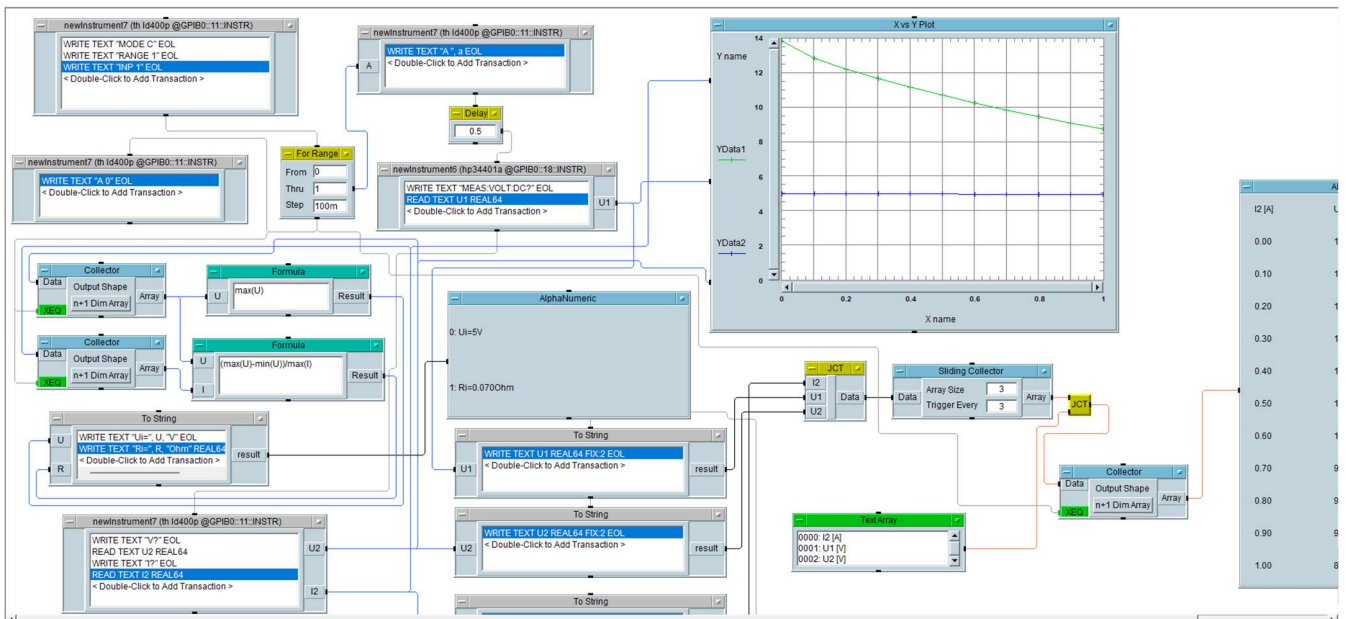
$$U_{MIN} \geq U_{1m} + R_{2MAX} \times I_{2MAX} + 3V$$




ÚLOHA Č.6 – MODEL OHMETRU


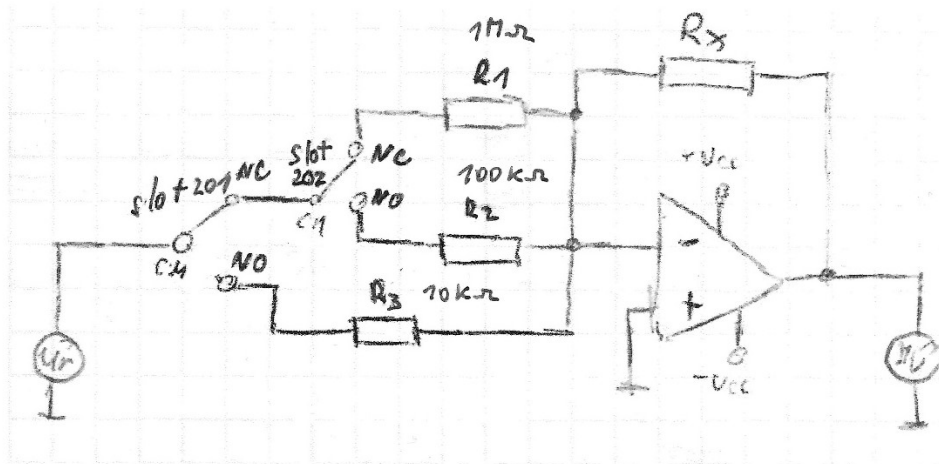


$$R_N = \frac{U_{REF}}{1V} \cdot R_x$$



Start

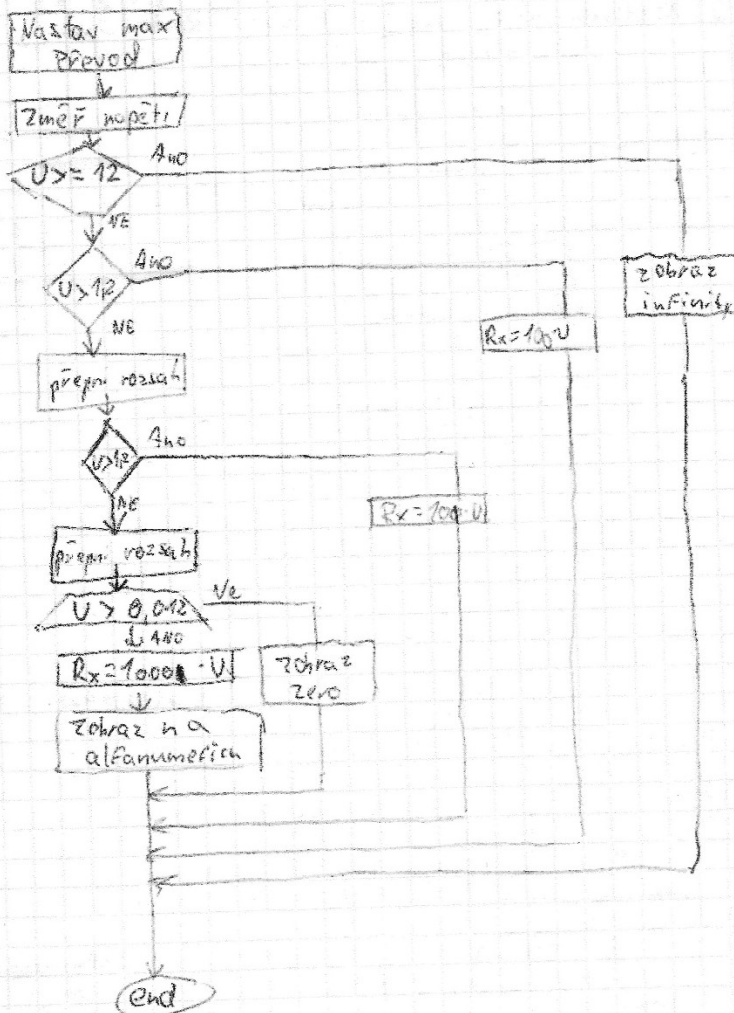

ÚLOHA Č.7 – DIGITALNÍ A ANALOGOVÝ FILTR

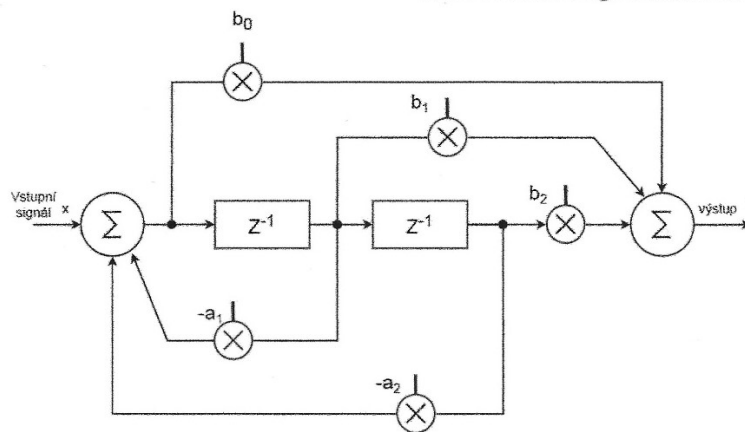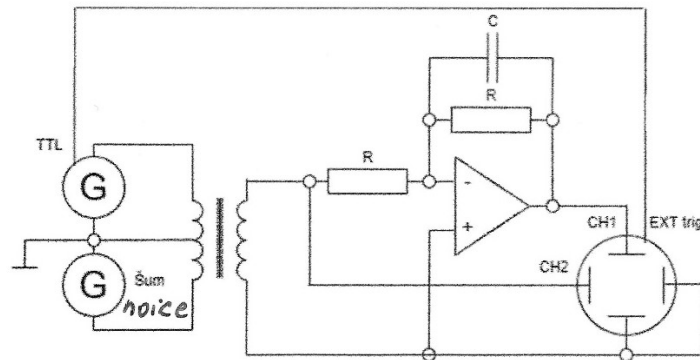


$$R = \frac{1}{2\pi f_c C}$$

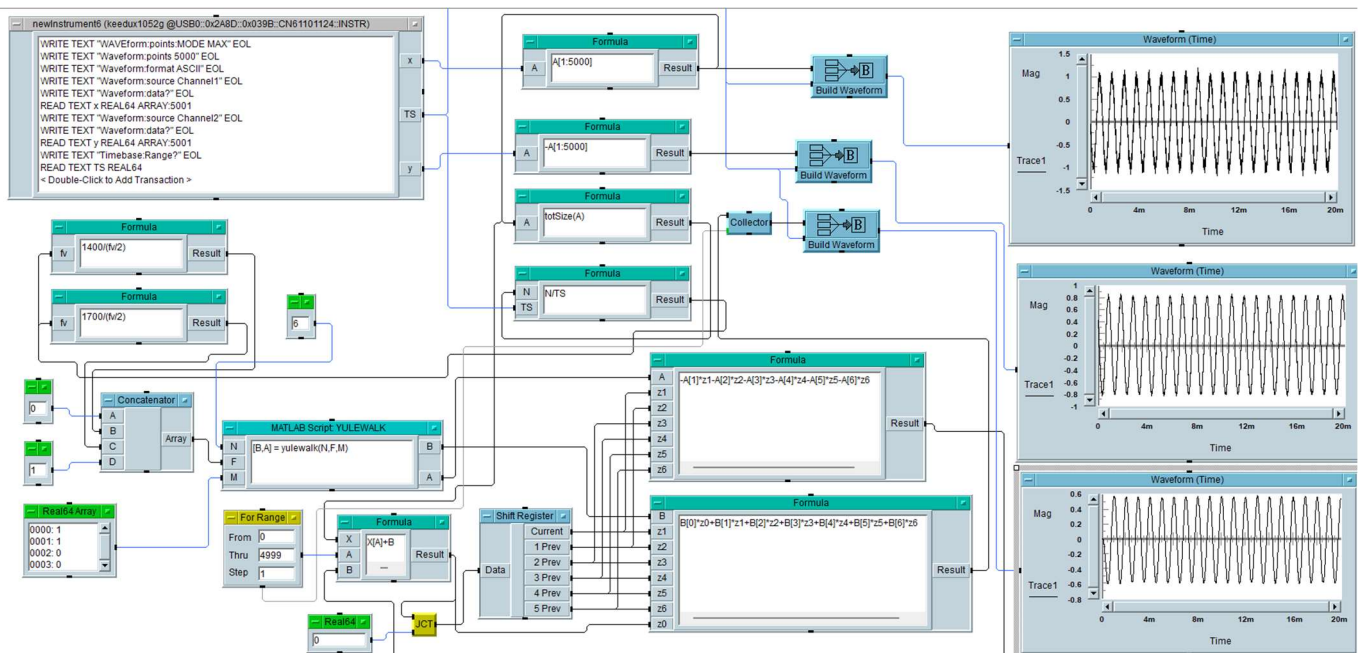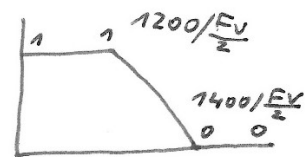


ÚLOHA Č.8 – TTL



Vstupní

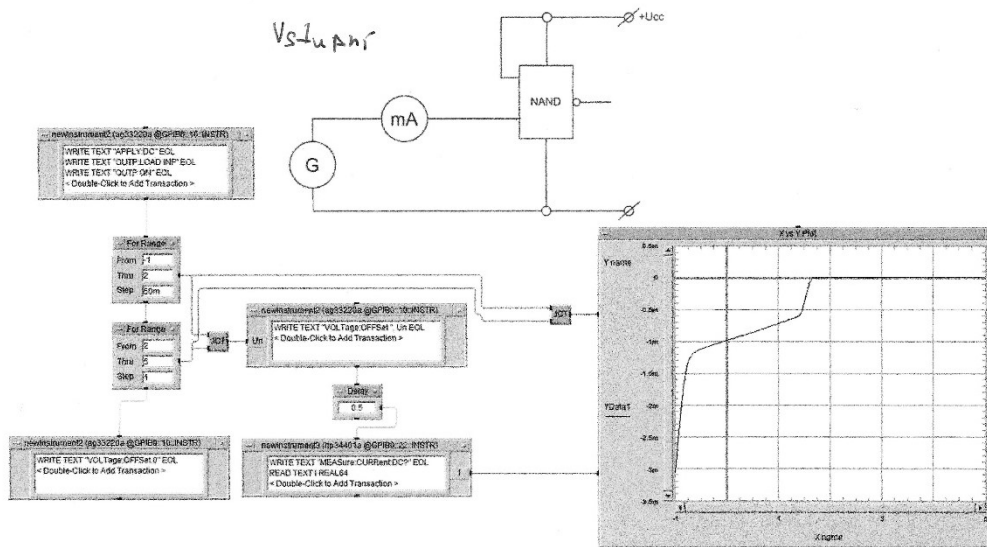

odběrová

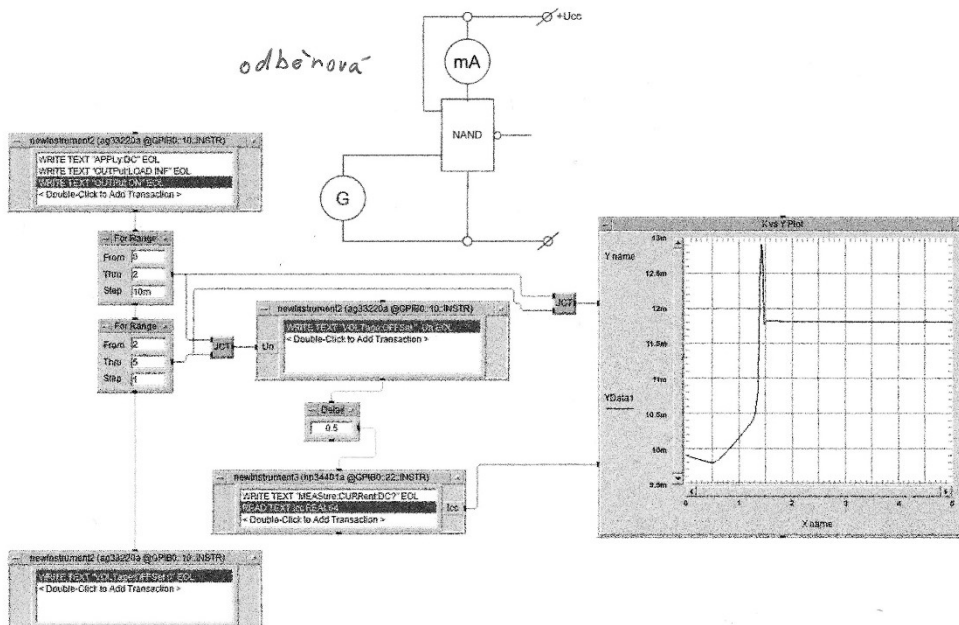


Průchodová

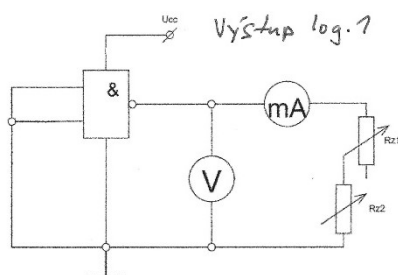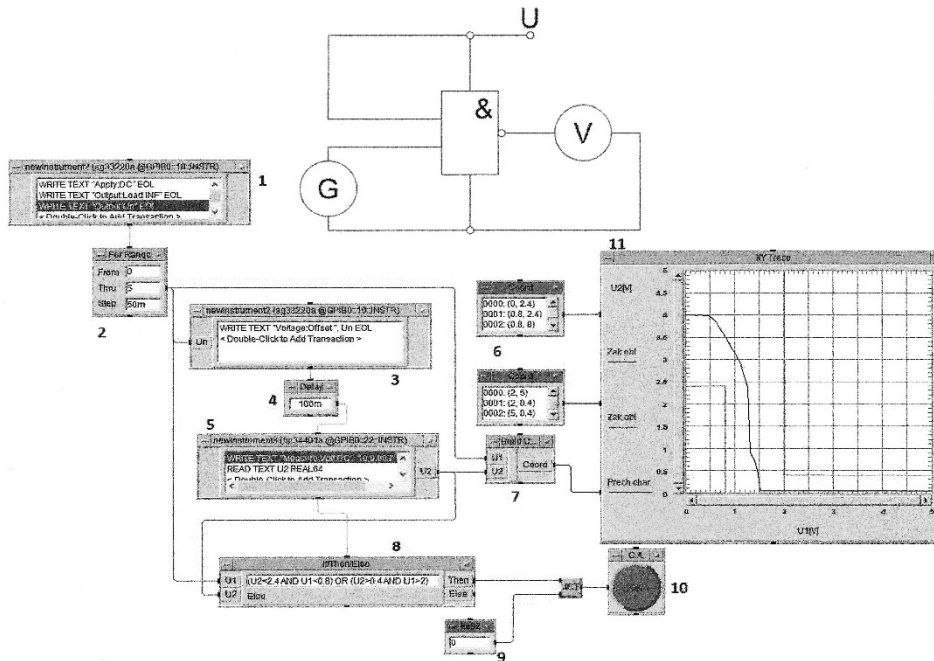



$$I_k = \frac{U_{cc} - U_{F01} - U_{CE3}}{R_4}$$

$$R_2 = \frac{U_0}{I_{mA}}$$

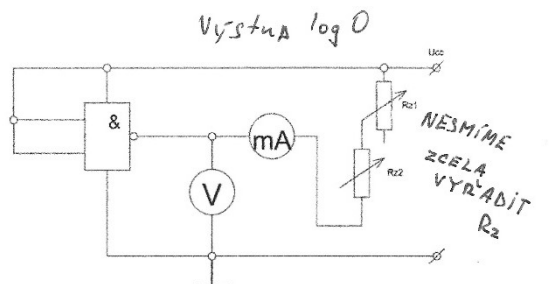


logický zisk $\Rightarrow N = \frac{I_{20}}{I_{2V}}$ - při 0,4V
- 1,6mA - kata log

ÚLOHA Č.9 – ZENEROVA DIODA

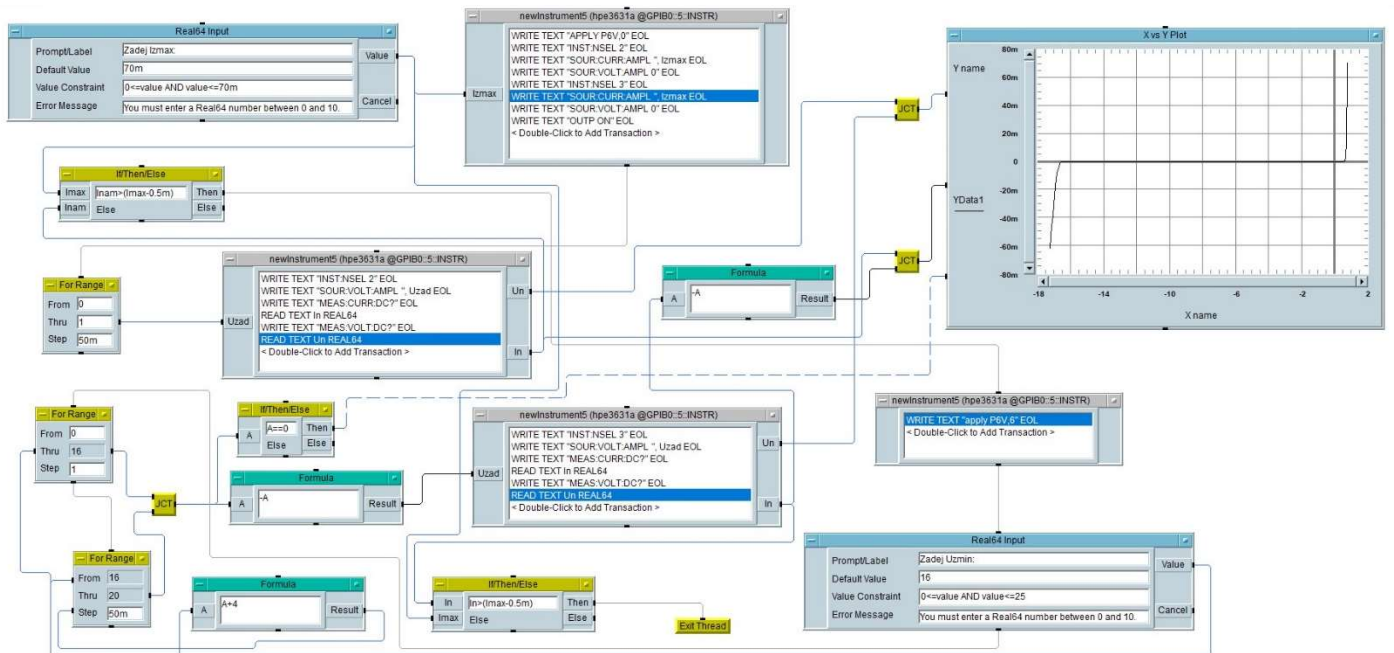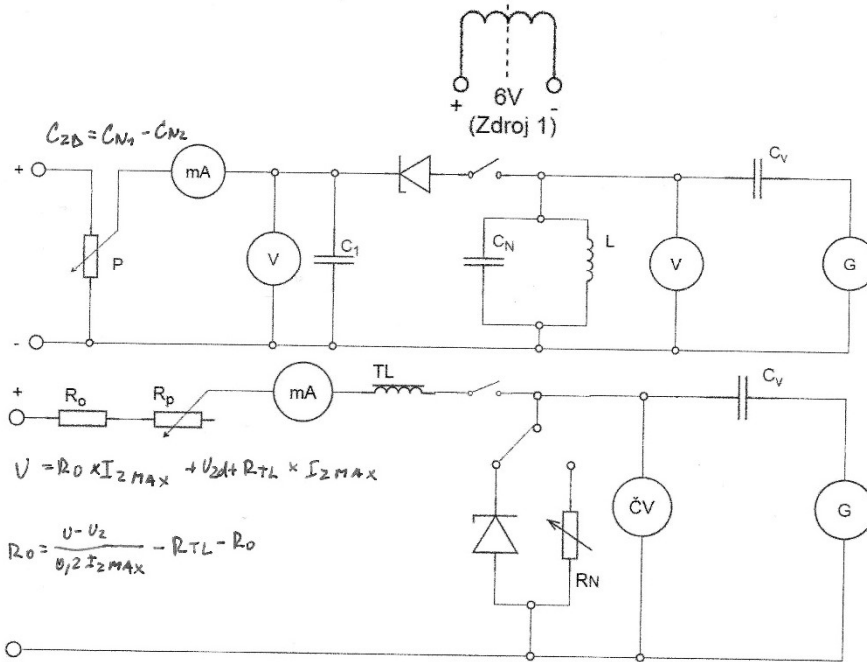

ACV

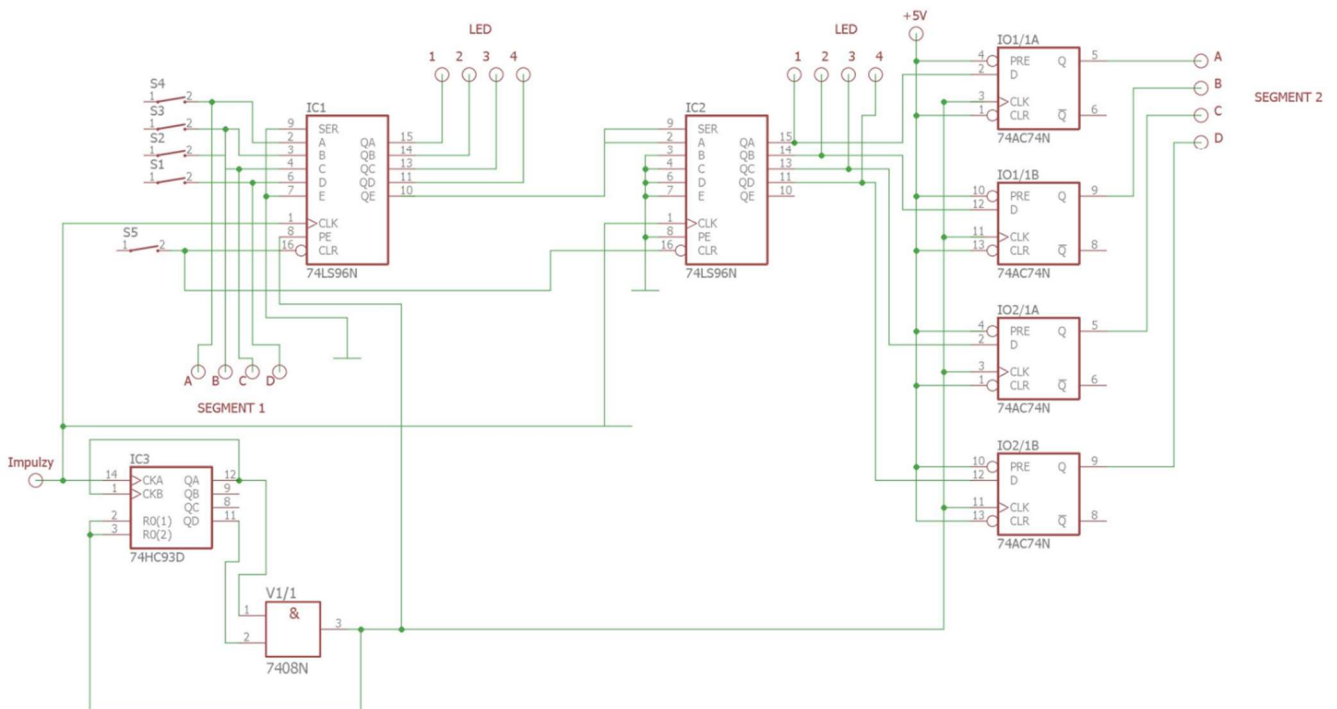

PLC Regula

$$e = W - y \quad \text{I reg.: } \%MW3 := (\%MW1/2) + \%MW3$$

↑
kalib

$$\text{PI reg.: } \%MW10 := (6 \cdot \%MW3) - (5 \cdot \%MW4) + \%MW5$$

$$e(k-1) \approx e(k)$$

$$u(k-1) \approx u(k)$$

$$y = kx + q$$

$$\text{I reg. } u(k) = r_1 \cdot T_{v2} \cdot e(k) + u(k-1)$$

$$\text{PI reg. } u(k) = (r_0 + r_1 \cdot T_{v2}) \cdot e(k) - r_0 \cdot e(k-1) + u(k-1)$$

$$\text{PWM } (\%MW1, \%Q2.0, \%MW50:5)$$

Log obvod

kodeň/dekodeň 46057 → 77435

čítač D 27041 → 70412
posun

čítač Jk 524176 → 241765

J → 1 a ne (0)

K → 0 a ne (1)